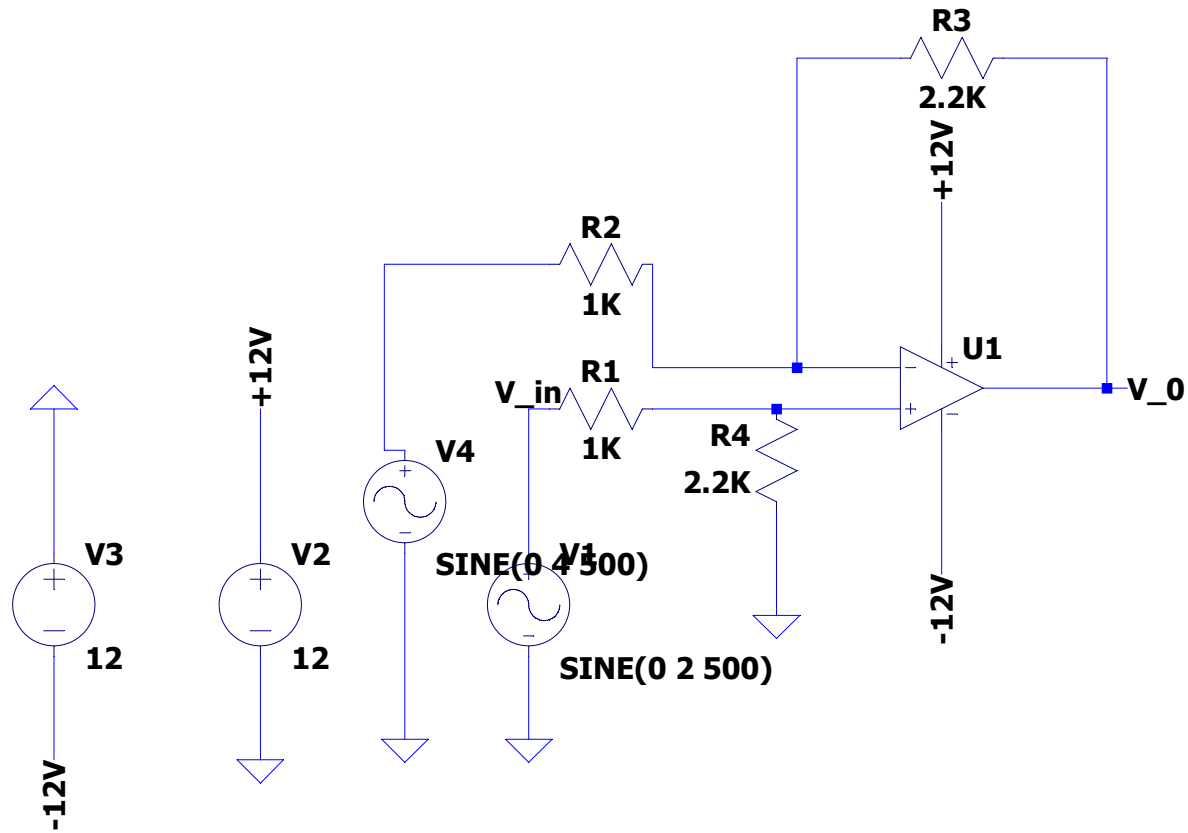Ahmet Akman 2442366
Experiment 5 Preliminary Work Section 4 part b

R3

2.2K

+12V

R2

1K

R1

V_in

1K

R4

2.2K

U1

V_0

V3

-12V

12

V2

+12V

12

V4

SINE(0 4 500)

V1

SINE(0 2 500)

+12V

-12V

.tran 0 2 0